

# 2024 Spring CSED311 Lab 3 Report

Team ID: 67735

20220312 박준혁, 20220871 홍지우

## 명예서약 (Honor Code)

나는 이 프로그래밍 과제를 다른 사람의 부적절한 도움 없이 완수하였습니다.

I completed this programming task without the improper help of others.


## 1 Introduction

각 스테이지별로 쪼개어 연산하는 Multi-Cycle CPU를 Finite State Machine 기반으로 구현한다.

각 연산별로 요구 사이클이 다르기 때문에 빠른 연산은 빨리 끝낼 수 있다;  
오래 걸리는 연산에 사이클을 맞추던 싱글사이클보다 빠르게 동작한다.

## 2 Design

### 2.1 전체 구조

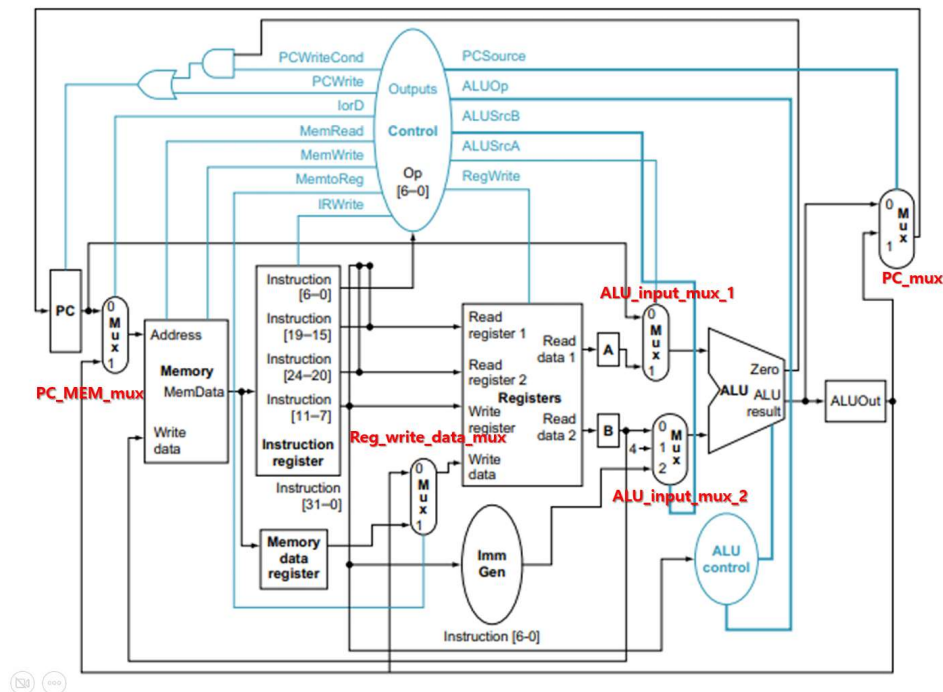

기존 싱글 사이클에서 A,B, inst, mem. aluout 레지스터, mux들이 추가된 형태이다.

## 2.2 모듈 동기화 여부

Synchronous:


PC, Register File, Memory, IR, ALUOut, MDR, Control Unit

Asynchronous

ALU, ALU Control, ImmGen

Asynchronous read from memory and register

## 2.3 FSM Design

 

IF를 두단계, EX를 두단계, MEM을 한단계로 구현하였다.

EX2의 경우 branch taken을 처리하는 용도로 추가하였다.

나머지 타입에 대한 연산은 EX1에서 끝난다

## 2.4 Microcode Control Diagram

State	Flow	R/I	LD	SD	Bxx	JALR	JAL
IF1	next	-	-	-	-	-	-
IF2	go to	ID	ID	ID	ID	ID	EX1
ID	next						
EX1	go to	WB	MEM	MEM	EX2	WB	WB
EX2	go to				IF1		
MEM	go to		WB	IF1			
WB	go to	IF1	IF1			IF1	IF1
CPI		5	6	5	5	5	4

### 3 Implementation

#### 3.1 Control Unit

##### 3.1.1 State Transition (microcode controller)

```
always @(*) begin
    NextState=`IF_1;
    case (State)
        `IF_1: begin
            NextState=`IF_2;
        end
        `IF_2: begin
            if(op==`JAL)
                NextState=`EX_1;
            else if (op==`ECALL)
                NextState=`IF_1;
            else
                NextState=`ID;
            end
        end
        `ID: begin
            NextState=`EX_1;
        end
        `EX_1: begin
            case (op)
                `ARITHMETIC,`ARITHMETIC_IMM:
                    NextState=`WB;
                `LOAD, `STORE:
                    NextState=`MEM;
                `BRANCH: begin
                    if(isTaken)
                        NextState=`EX_2;
                    else
                        NextState=`IF_1;
                    end
                `JALR, `JAL:
                    NextState=`WB;
                default:
                    NextState=`IF_1;
            endcase
        end
    endcase
end
```

```
        `EX_2: begin
            NextState=`IF_1;
        end
        `MEM: begin
            if(op==`LOAD)
                NextState=`WB;
            else
                NextState=`IF_1;
            end
        end
        `WB: begin
            NextState=`IF_1;
        end
        default: begin
            NextState=`IF_1;
        end
    endcase
end
```

### 3.1.2 Module Port Declaration, Synchronization

```
module ControlUnit (  
    input reset,  
    input clk,  
    input [6:0] op,  
    input isTaken,  
    output reg is_jal,  
    output reg is_jalr,  
    output reg mem_read,  
    output reg mem_to_reg,  
    output reg mem_write,  
    output reg alu_srcA,  
    output reg [1:0] alu_srcB,  
    output reg [1:0] alu_control,  
    output reg write_enable,  
    output reg pc_to_reg,  
    output reg pc_source,  
    output reg pc_write,  
    output reg pc_write_cond,  
    output reg i_or_d,  
    output reg ir_write,  
    output reg is_ecall  
);  
  
// change state synchronously  
always @(posedge clk) begin  
    if (reset) begin  
        State <= `IF_1;  
    end  
    else begin  
        State <= NextState;  
    end  
end
```

### 3.1.3 Setting Control Values: Init, IF1, IF2

```
// setting control values  
always @(*) begin  
    mem_read=0;  
    mem_to_reg=0;  
    mem_write=0;  
    pc_to_reg=0;  
    pc_source=0;  
    pc_write =0;  
    pc_write_cond=1;  
    alu_srcA=0;  
    alu_srcB=0;  
    alu_control = `ALU;  
    i_or_d=0;  
    ir_write=0;  
    write_enable=0;  
    is_ecall=0;  
  
case (State)  
    `IF_1: begin  
        // IR = MEM[PC]  
        mem_read=1;  
        ir_write=1;  
        i_or_d=1;  
        alu_control = `ALU_NOP;  
    end  
    `IF_2: begin  
        mem_read=1;  
        ir_write=1;  
        alu_control = `ALU_NOP;  
        if(op==`JAL) begin  
            // ALUOut = PC+4  
            alu_srcA=0; alu_srcB=1;  
            alu_control = `ALU_ADD;  
        end  
        if(op==`ECALL) begin  
            // PC=PC+4  
            alu_srcA = 0; alu_srcB = 1;  
            alu_control = `ALU_ADD;  
            pc_source = 0;  
            pc_write = 1;  
        end  
    end  
end
```

`ALU 시그널은 기존과 동일하게 다양한 연산을 하도록 한다.

`ALU\_ADD, ALU\_SUB는 ALU가 더하기와 빼기만 하도록 한다.

`ALU\_NOP는 아무런 결과도 생성하지 않도록 막는 역할을 한다.

```

`ID: begin
    // ALUOut = PC+4
    alu_srcA=0;  alu_srcB=1;
    alu_control = `ALU_ADD;
end
`EX_1: begin
    case (op)
        `ARITHMETIC: begin
            // ALUOut = A+B
            alu_srcA=1;  alu_srcB=0;
            alu_control = `ALU;
        end
        `ARITHMETIC_IMM: begin
            // ALUOut = A+Imm
            alu_srcA=1;  alu_srcB=2;
            alu_control = `ALU;
        end
        `LOAD, `STORE: begin
            //ALUOut = A+Imm
            alu_srcA=1;  alu_srcB=2;
            alu_control = `ALU_ADD;
        end
    end
end

```

```

`BRANCH: begin
    // calculate cond: A-B
    alu_srcA=1;  alu_srcB=0;
    alu_control = `ALU_SUB;

    pc_source=1;
    pc_write_cond=0;
    if(isTaken==0) begin
        // PC=ALUOut
        pc_write=1;
    end
end
`JAL: begin
    // rd = ALUOut
    write_enable = 1;
    mem_to_reg = 0;
end
`JALR: begin
    // rd = ALUOut
    write_enable = 1;
    mem_to_reg = 0;
end
default: begin
    alu_control = `ALU_NOP;
end
endcase
end

```

```

`EX_2: begin
    if(op==`BRANCH) begin
        // PC = PC+Imm
        alu_srcA=0;  alu_srcB=2;
        alu_control = `ALU_ADD;
        pc_source=0;
        pc_write=1;
    end
end

```

ID, EX 부분

Branch의 경우 EX1에서 조건을 계산하고, 만약 not taken이면 값을 쓰고 IF로 돌아간다.

만약 taken이면 EX2로 넘어가 PC=PC+imm을 하고 IF로 돌아간다.

Branch를 제외한 다른 연산은 EX1에서 연산이 끝난다.

```

`MEM: begin
    i_or_d=1;
    if(op==`LOAD) begin
        // MDR = MEM[ALUOut]
        mem_read=1;
    end
    if(op==`STORE) begin
        // MEM[ALUOut] = B
        mem_write=1;

        // PC=PC+4
        alu_srcA = 0; alu_srcB = 1;
        alu_control = `ALU_ADD;
        pc_source = 0;
        pc_write = 1;
    end
end

```

MEM 부분: Load, Store의 경우에만 작동한다.

Store의 경우에는 WB를 거치지 않고 여기서 끝난다.

```

`WB: begin
    case (op)
        `ARITHMETIC, `ARITHMETIC_IMM: begin
            // rd = ALUOut
            write_enable = 1;
            mem_to_reg = 0;

            // PC=PC+4
            alu_srcA = 0; alu_srcB = 1;
            alu_control = `ALU_ADD;
            pc_source = 0;
            pc_write = 1;
        end
        `LOAD: begin
            // rd = MDR
            write_enable = 1;
            mem_to_reg = 1;

            // PC=PC+4
            alu_srcA = 0; alu_srcB = 1;
            alu_control = `ALU_ADD;
            pc_source = 0;
            pc_write = 1;
        end
    end
end

```

```

`JAL: begin
    // PC = PC+Imm
    alu_srcA=0; alu_srcB=2;
    alu_control = `ALU_ADD;
    pc_source=0;
    pc_write=1;
end
`JALR: begin
    // PC = A+Imm
    alu_srcA=1; alu_srcB=2;
    alu_control = `ALU_ADD;
    pc_source=0;
    pc_write=1;
end
default: begin
    alu_srcA=0; alu_srcB=0;
end

// store, branch does not require WB
endcase
end

```

WB 부분

각 Type에 맞는 PC 값을 업데이트 해 준다.

## 4 Discussion

### 4.1 논의

4.1.1 Branch의 계산과 PC를 컨트롤 하는 것이 복잡했다.

4.1.2 state를 여러 개로 쪼갬더니 레지스터에서 값이 사라지거나 하는 문제가 있어, 꼭 나누어야 하는 state를 제외하고는 하나로 합쳤다

4.1.3 ALU가 원하지 않는 타이밍에 동작하는 것을 막기 위해 ALU\_NOP 시그널을 주어 계산하지 않도록 하였다.

## 5 Conclusion

### 5.1 tb 결과

```
### SIMULATING ###
TEST END
SIM TIME : 288
TOTAL CYCLE : 143 (Answer : 116)
FINAL REGISTER OUTPUT
0 00000000
1 00000000
2 00002ffc
3 00000000
4 00000000
5 00000000
6 00000000
7 00000000
8 00000000
9 00000000
10 00000013
11 00000003
12 ffffffff7
13 00000037
14 00000013
15 00000026
16 0000001e
17 0000000a
18 00000000
19 00000000
20 00000000
21 00000000
22 00000000
23 00000000
24 00000000
25 00000000
26 00000000
27 00000000
28 00000000
29 00000000
30 00000000
31 00000000
Correct output : 32/32
```

basic\_mem

```
### SIMULATING ###
TEST END
SIM TIME : 346
TOTAL CYCLE : 172 (Answer : 139)
FINAL REGISTER OUTPUT
0 00000000
1 00000000
2 00002ffc
3 00000000
4 00000000
5 00000000
6 00000000
7 00000000
8 00000000
9 00000000
10 00000000
11 00000000
12 00000000
13 00000000
14 0000000a
15 00000028
16 00000000
17 0000000a
18 00000000
19 00000000
20 00000000
21 00000000
22 00000000
23 00000000
24 00000000
25 00000000
26 00000000
27 00000000
28 00000000
29 00000000
30 00000000
31 00000000
Correct output : 32/32
```

ifelse\_mem

```
### SIMULATING ###
TEST END
SIM TIME : 2398
TOTAL CYCLE : 1198 (Answer : 977)
FINAL REGISTER OUTPUT
0 00000000
1 00000000
2 00002ffc
3 00000000
4 00000000
5 00000000
6 00000000
7 00000000
8 00000000
9 00000000
10 00000000
11 00000000
12 00000000
13 00000000
14 0000000a
15 00000009
16 0000005a
17 0000000a
18 00000000
19 00000000
20 00000000
21 00000000
22 00000000
23 00000000
24 00000000
25 00000000
26 00000000
27 00000000
28 00000000
29 00000000
30 00000000
31 00000000
Correct output : 32/32
```

loop\_mem

<pre> ### SIMULATING ### TEST END SIM TIME : 388 TOTAL CYCLE : 193 (Answer : 157) FINAL REGISTER OUTPUT 0 00000000 1 00000000 2 00002ffc 3 00000000 4 00000000 5 00000000 6 00000000 7 00000000 8 00000000 9 00000000 10 0000000a 11 0000003f 12 ffffffff1 13 0000002f 14 0000000e 15 00000021 16 0000000a 17 0000000a 18 00000000 19 00000000 20 00000000 21 00000000 22 00000000 23 00000000 24 00000000 25 00000000 26 00000000 27 00000000 28 00000000 29 00000000 30 00000000 31 00000000 Correct output : 32/32 </pre>	<pre> ### SIMULATING ### TEST END SIM TIME : 9246 TOTAL CYCLE : 4622 (Answer : 3686) FINAL REGISTER OUTPUT 0 00000000 1 00000000 2 00002ffc 3 00000000 4 00000000 5 00000000 6 00000000 7 00000000 8 00000000 9 00000000 10 0000000d 11 00000000 12 00000000 13 00000000 14 00000001 15 0000000d 16 00000015 17 0000000a 18 00000000 19 00000000 20 00000000 21 00000022 22 00000000 23 00000037 24 00000059 25 00000000 26 00000000 27 00000000 28 00000000 29 00000000 30 00000000 31 00000000 Correct output : 32/32 </pre>
--	--

non-controlflow\_mem      recursive\_mem

전부 동일한 레지스터 값을 얻을 수 있었다.